

- 덧셈 알고리즘
- 뺄셈 알고리즘

- 부호의 비교
 - XOR에 의해 비교
 - 0 : 동일 부호
 - 1 : 다른 부호
 - 오버플로우의 처리 필요
 - 같은 부호 연산 : YES
 - 다른 부호 연산 : NO
- 절대값의 비교
 - $A < B, A > B$ 인 경우의 처리


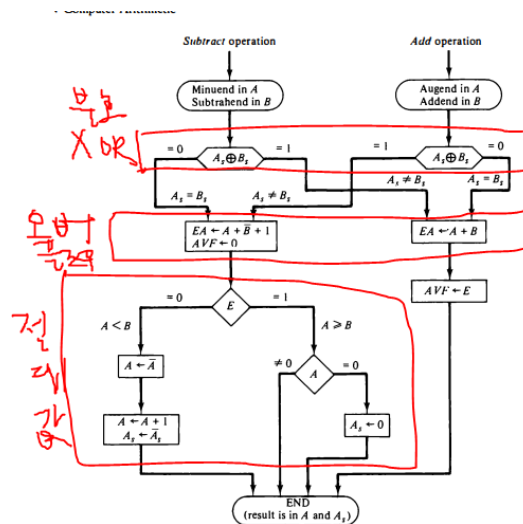


Figure 10-2 Flowchart for add and subtract operations.

- 부호가 있는 2의 보수 데이터를 이용한 덧셈과 뺄셈
 - 하드웨어 구조
 - $A \rightarrow$ AC reg, $B \rightarrow$ BR reg.

Figure 10-3 Hardware for signed-2's complement addition and subtraction.

 

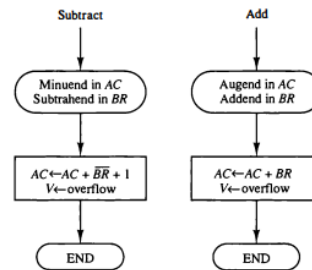


Figure 10-4 Algorithm for adding and subtracting numbers in signed-2's complement representation.

- 덧셈/뺄셈 알고리즘
 - 오버플로우의 조사 $V \leftarrow \text{Overflow}$

제 10장 Part-2

- 설명을 잘하는 인도유튜버

https://www.youtube.com/watch?v=B2bKdGf1Qoc&list=PLgBlB7BVKQmg_8dTZO_kHBSj4WDRgZ4vX&index=17

곱셈 알고리즘 (Multiplication Algorithm)

- 곱셈의 원리




- 연속적인 시프트와 덧셈으로 구성

- | | | |
|-----|-----------|--------------|
| 23 | 10111 | Multiplicand |
| 19 | × 10011 | Multiplier |
| | 10111 | |
| | 10111 | |
| | 00000 | + |
| | 00000 | |
| | 10111 | |
| 437 | 110110101 | Product |

- 하드웨어 구성


- A -> AC (계산값) B -> 피승수
- Q -> 승수
- SC -> 시퀀스 카운터(5번 쉬프트하면서 덧셈해야 하니까)
- A_s, B_s, Q_s -> 부호 비트
- EAQ -> 결과값

Figure 10-5 Hardware for multiply operation.

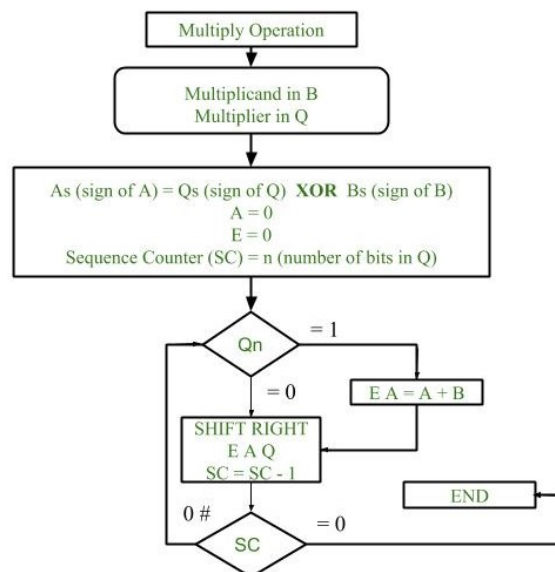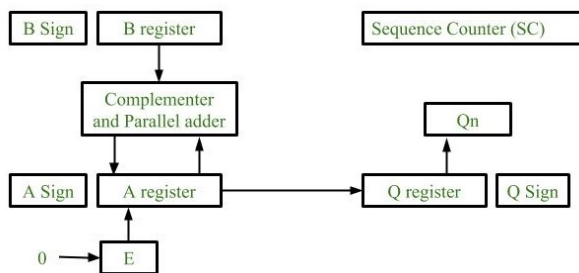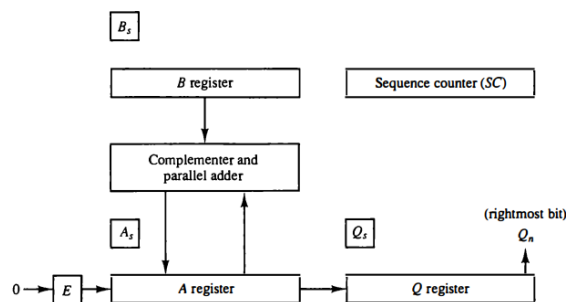

Multiplicand B = 10111	E	A	Q	SC
Multiplier in Q	0	00000	10011	101
Qn = 1; add B		10111		
First partial product	0	10111		
Shift right EAQ	0	01011	11001	100
Qn = 1; add B		10111		
Second partial product	1	00010		
Shift right EAQ	0	10001	01100	011
Qn = 0; shift right EAQ	0	01000	10110	010
Qn = 0; shift right EAQ	0	00100	01011	001
Qn = 1; add B		10111		
Fifth partial product	0	11011		
Shift right EAQ	0	01101	10101	000

Final product in AQ
0110110101

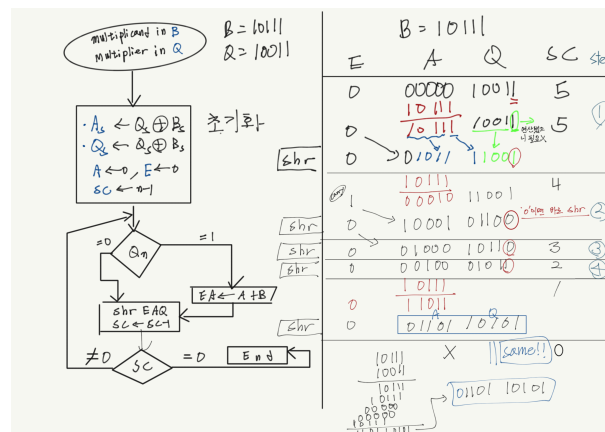

• Booth의 곱셈 알고리즘

- 부호가 있는 2의 보수로 표현된 정수에 대한 곱셈 수행
- 승수값이 0인 경우 -> 시프트만 수행
- $2^k \sim 2^M$ 까지의 값이 1인 경우 -> $2^{(k+1)} - 2^m$ 과 동등하게 취급
 - (14: 001110) =

$$2^{k+1} - 2^m = 2^4 - 2^1 = 14$$

$$M \times 14 = M \times 2^4 - M \times 2^1$$


= 피승수 M을 왼쪽으로 4번 이동한 값 - 1번 이동한 값

• 하드웨어 구성

- $Q_{(n+1)}$: 승수의 두 비트 비교

- 승수 비트가 1인 경우
- 승수 비트가 0인 경우

●

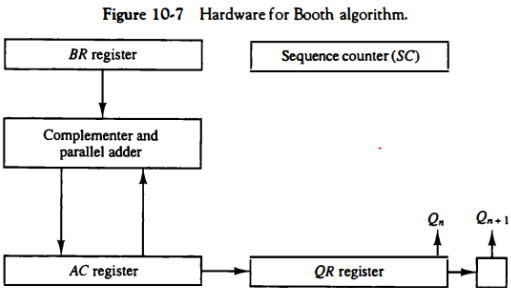

● Booth의 곱셈 알고리즘 수행 예

○

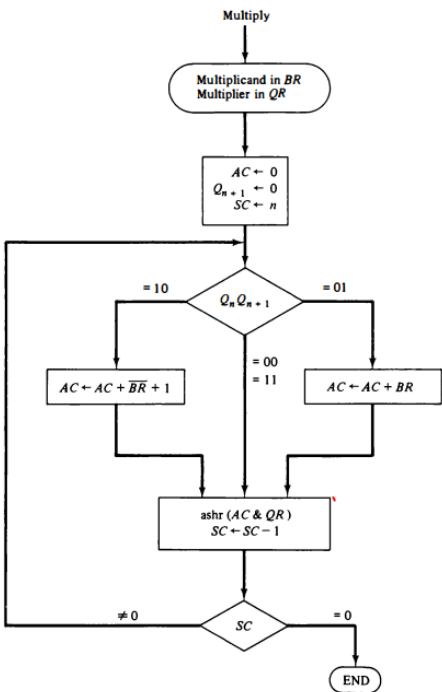



Figure 10-8 Booth algorithm for multiplication of signed-2's complement numbers.

○

TABLE 10-3 Example of Multiplication with Booth Algorithm

$Q_n Q_{n+1}$		$BR = 10111$ $\overline{BR} + 1 = 01001$	AC	QR	Q_{n+1}	SC
1 0		Initial	00000	10011	0	101
		Subtract BR	01001			
			01001			
1 1		ashr	00100	11001	1	100
		ashr	00010	01100	1	011
		Add BR	10111			
0 1			11001			
		ashr	11100	10110	0	010
		ashr	11110	01011	0	001
1 0		Subtract BR	01001			
			00111			
		ashr	00011	10101	1	000


○

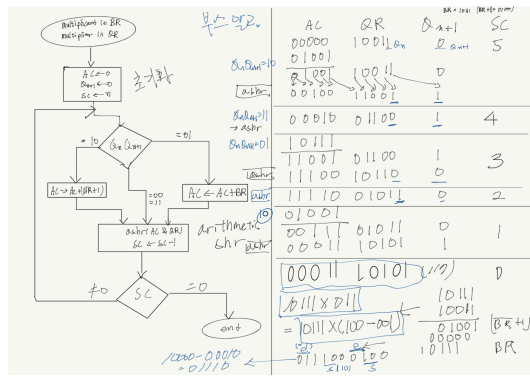

• 배열 승산기

- 조합회로에 의한 논리곱 마이크로연산 수행
- 2 * 2 배열 승산기

○

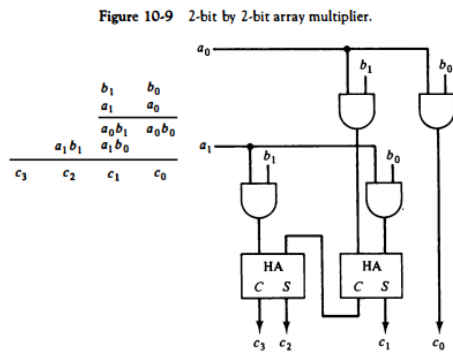

- 4 * 3 배열 승산기

○

 


Figure 10-10 4-bit by 3-bit array multiplier.

나눗셈 알고리즘 (Division Algorithm)

- 이진 나눗셈
 - 하드웨어는 곱셈과 동일
 - 나눗셈 오버플로우의 처리
- 나눗셈의 처리

Figure 10-11 Example of binary division.

Divisor:	11010	Quotient = Q
B = 10001	0111000000	Dividend = A
	01110	5 bits of A < B, quotient has 5 bits
	011100	6 bits of A > B
	-10001	Shift right B and subtract; enter 1 in Q
	-010110	7 bits of remainder > B
	--10001	Shift right B and subtract; enter 1 in Q
	--001010	Remainder < B; enter 0 in Q; shift right B
	---010100	Remainder > B
	----10001	Shift right B and subtract; enter 1 in Q
	----000110	Remainder < B; enter 0 in Q
	-----00110	Final remainder

Divisor B = 10001,

$\bar{B} + 1 = 01111$


	E	A	Q	SC
Dividend:		01110	00000	5
shl EAQ	0	11100	00000	
add $\bar{B} + 1$		01111		
E = 1	1	01011		
Set $Q_n = 1$	1	01011	00001	4
shl EAQ	0	10110	00010	
Add $\bar{B} + 1$		01111		
E = 1	1	00101		
Set $Q_n = 1$	1	00101	00011	3
shl EAQ	0	01010	00110	
Add $\bar{B} + 1$		01111		
E = 0; leave $Q_n = 0$	0	11001	00110	
Add B		10001		
Restore remainder	1	01010		2
shl EAQ	0	10100	01100	
Add $\bar{B} + 1$		01111		
E = 1	1	00011		
Set $Q_n = 1$	1	00011	01101	1
shl EAQ	0	00110	11010	
Add $\bar{B} + 1$		01111		
E = 0; leave $Q_n = 0$	0	10101	11010	
Add B		10001		
Restore remainder	1	00110	11010	0
Neglect E				
Remainder in A:		00110		
Quotient in Q:			11010	

Figure 10-12 Example of binary division with digital hardware.

- 하드웨어 알고리즘

○


Figure 10-13 Flowchart for divide operation.

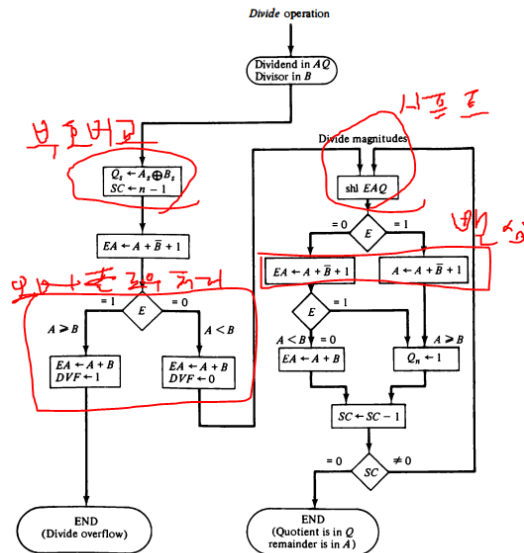

부동 소수점 산술 연산 (Floating-Point Arithmetic Operations)

- 숫자의 표현
 - $M \times r^n / r$: Radix
- 레지스터 구성

Figure 10-14 Registers for floating-point arithmetic operations.

 

- 덧셈/뺄셈 알고리즘
 - 1. 0인지의 여부 조사
 - 2. 가수의 위치 조정
 - 3. 가수의 덧셈/뺄셈
 - 4. 결과의 정규화


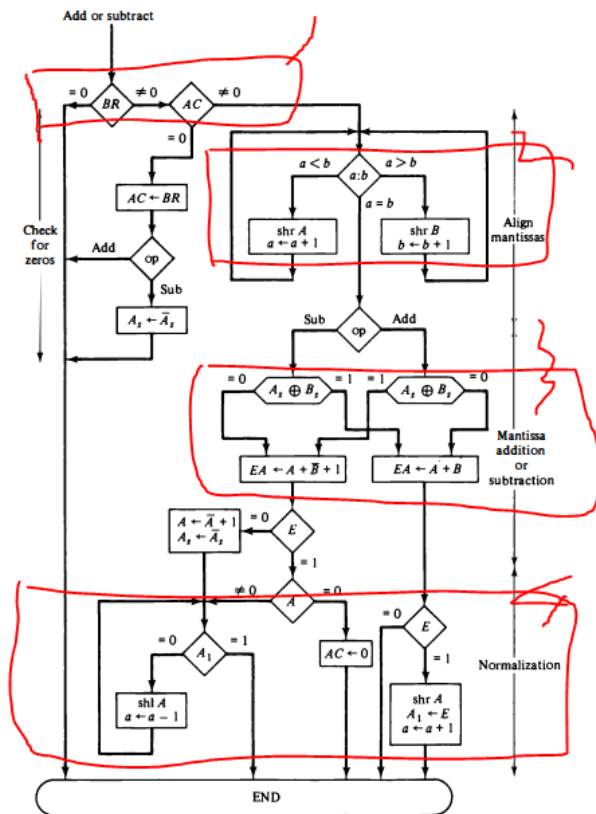


Figure 10-15 Addition and subtraction of floating-point numbers.

- 곱셈 알고리즘
 - 0의 확인
 - 지수의 덧셈
 - 가수의 곱셈
 - 결과의 정규화

-

Figure 10-16 Multiplication of floating-point numbers.

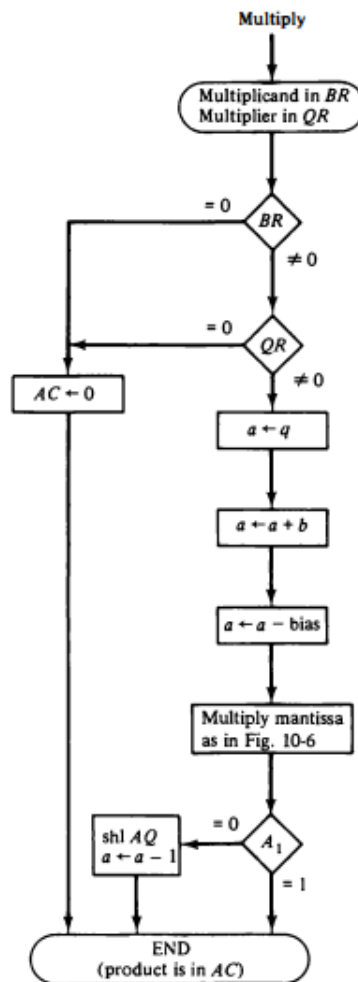

- 나눗셈 알고리즘
 - 0 의 확인
 - 레지스터 초기화
 - 부호의 결정
 - 피젯수 위치 조정
 - 지수의 뺄셈
 - 가수의 나눗셈
 -

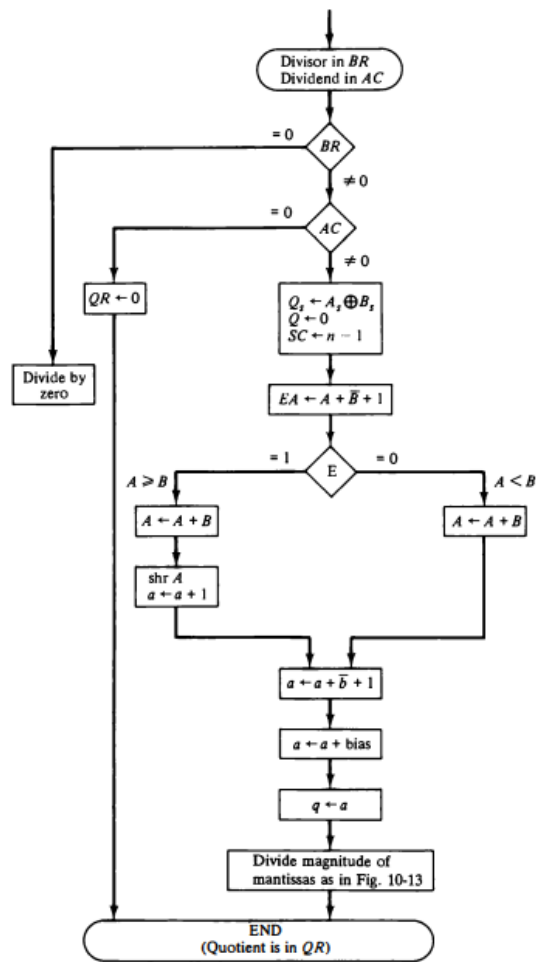


Figure 10-17 Division of floating-point numbers.


십진 산술 장치 (Decimal Arithmetic Unit)

- BCD 가산기

TABLE 10-4 Derivation of BCD Adder

Binary Sum					BCD Sum					Decimal
K	Z ₈	Z ₄	Z ₂	Z ₁	C	S ₈	S ₄	S ₂	S ₁	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

Figure 10-18 Block diagram of BCD adder.

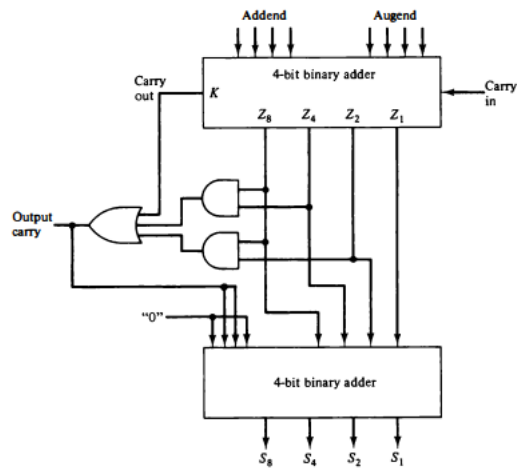

- BCD 감산기


- M 비트에 의한 연산 전환
- BCD 9의 보수 회로 구현

-

$$\begin{aligned} x_1 &= B_1 M' + B_1' M \\ x_2 &= B_2 \\ x_4 &= B_4 M' + (B_4' B_2 + B_4 B_2') M \\ x_8 &= B_8 M' + B_8' B_4' B_2' M \end{aligned}$$

-

Figure 10-19 One stage of a decimal arithmetic unit.

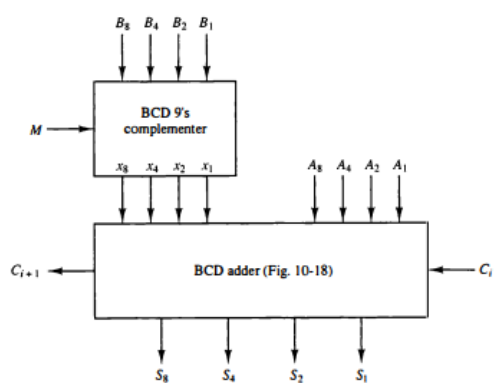



십진 산술 연산 (Decimal Arithmetic Operations)

- 덧셈과 뺄셈
 - 십진 산술 마이크로 연산 기호


TABLE 10-5 Decimal Arithmetic Microoperation Symbols

Symbolic Designation	Description
$A \leftarrow A + B$	Add decimal numbers and transfer sum into A
\bar{B}	9's complement of B
$A \leftarrow A + \bar{B} + 1$	Content of A plus 10's complement of B into A
$Q_i \leftarrow Q_i + 1$	Increment BCD number in Q_i
dshr A	Decimal shift-right register A
dshl A	Decimal shift-left register A

3가지 십진 연산 장치

  (a) Parallel decimal addition: $624 + 879 = 1503$ 

 (b) Digit-serial, bit-parallel decimal addition



(c) All serial decimal addition

Figure 10-20 Three ways of adding decimal numbers.